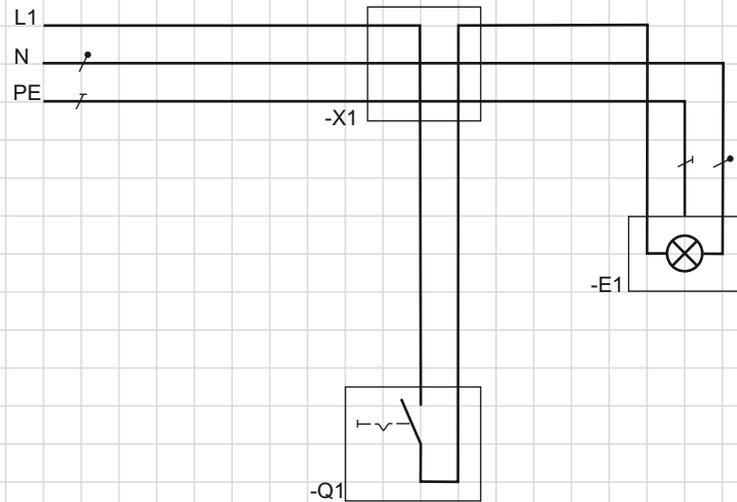


a) Stromlaufplan in zusammenhängender Darstellung

**Aufgabe:**

Kreuzen Sie die richtigen Leiter an:

Welche Leiter befinden sich zwischen: **-X1 und -Q1**
 L1 N PE SLD K
Welche Leiter befinden sich zwischen: **-X1 und -E1**
 L1 N PE SLD K

L1 ... Außenleiter


N ... Neutraleiter

PE ... Schutzleiter

SLD ... Schalter-Lampen-Draht

K ... Korrespondierende

b) Stromlaufplan in zusammenhängender Darstellung

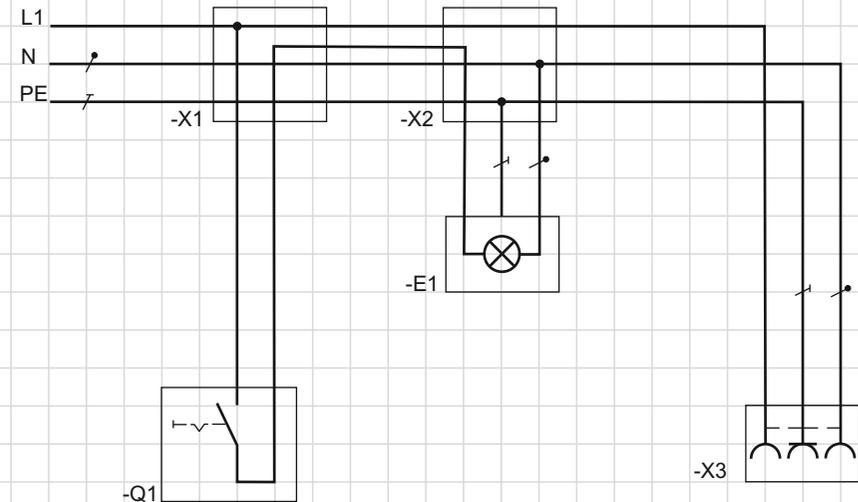**Aufgabe:**

Kreuzen Sie die richtigen Leiter an:

Welche Leiter befinden sich zwischen: **-X1 und -X2**
 L1 N PE SLD K
Welche Leiter befinden sich zwischen: **-X2 und -X3**
 L1 N PE SLD K
Welche Leiter befinden sich zwischen: **-X2 und -E1**
 L1 N PE SLD K
Welche Leiter befinden sich zwischen: **-X1 und -Q1**
 L1 N PE SLD K

Datum:

Klasse:

BearbeiterIn:

Titel:

Ausschaltung – Schaltungsanalyse

Blattnr.: