
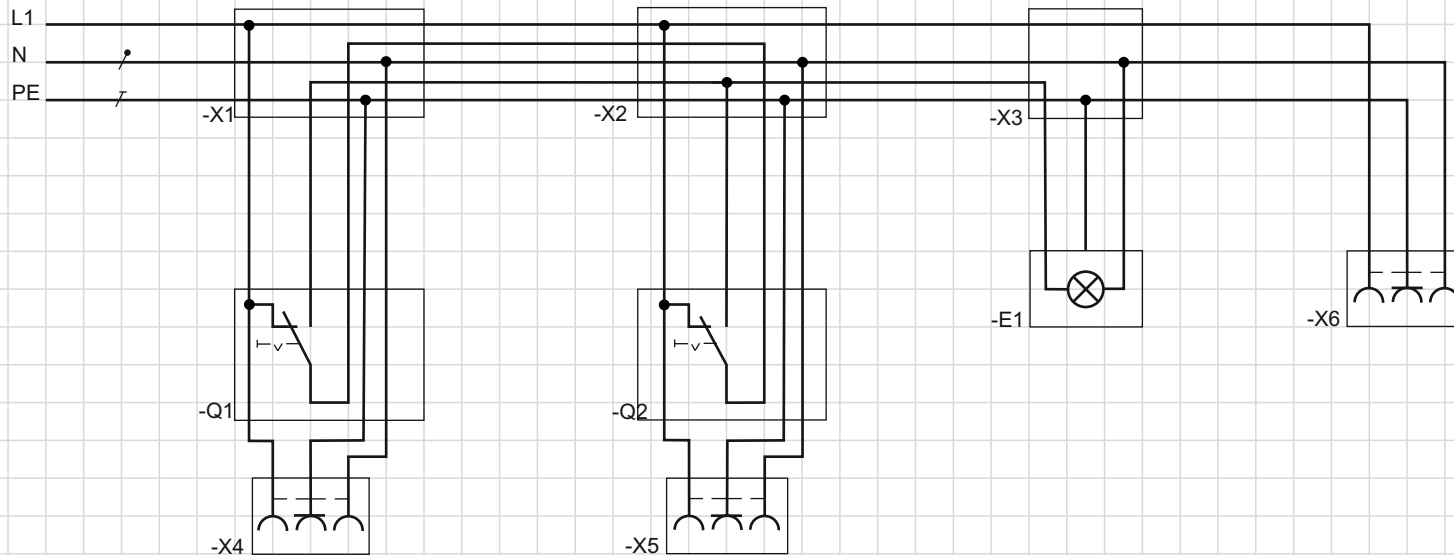


(a) Stromlaufplan in zusammenhängender Darstellung

**Aufgabe:**

Kreuzen Sie die richtigen Leiter an:

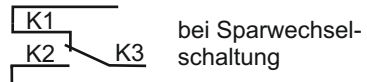

Welche Leiter befinden sich zwischen: **-X2 und -X3**

L1     N     PE     SLD     K1     K2     K3

Welche Leiter befinden sich zwischen: **-X2 und -Q2**

L1     N     PE     SLD     K1     K2     K3

Welche Leiter befinden sich zwischen: **-X1 und -X2**

L1     N     PE     SLD     K1     K2     K3

Welche Leiter befinden sich zwischen: **-X1 und -Q1**

L1     N     PE     SLD     K1     K2     K3

Datum:

Klasse:

BearbeiterIn:

Titel:

Sparwechselschaltung – Analyse

Blattnr.: