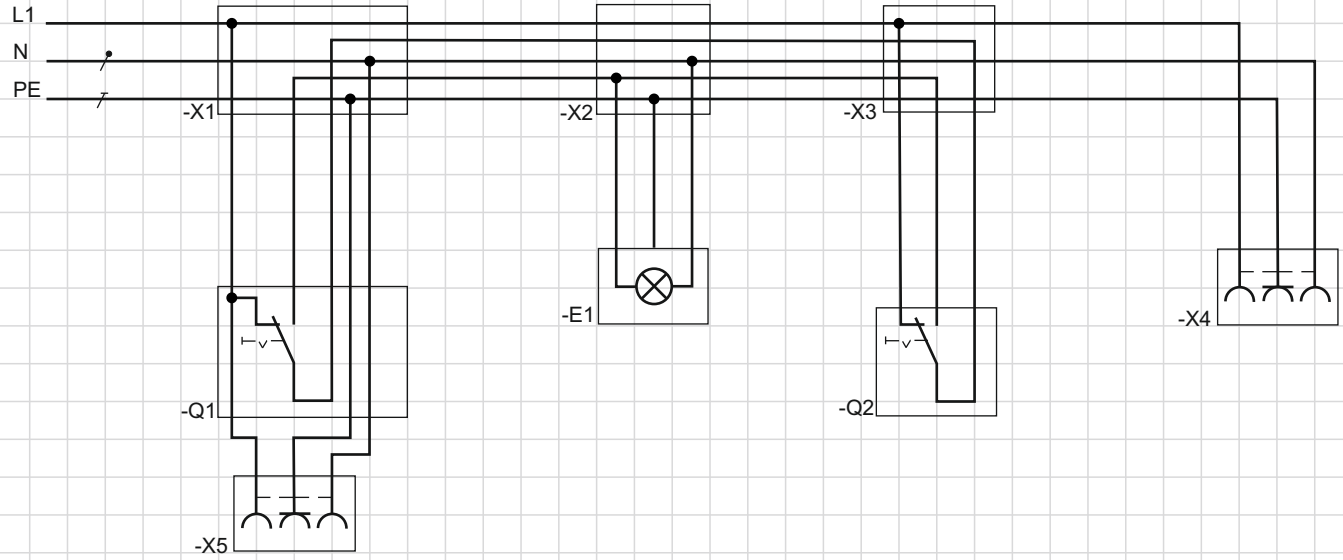
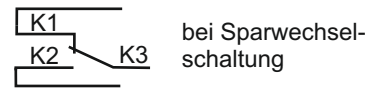


(b) Stromlaufplan in zusammenhängender Darstellung



**Aufgabe:**  
Kreuzen Sie die richtigen Leiter an:



Welche Leiter befinden sich zwischen: **-X2 und -X3**

- L1
- N
- PE
- SLD
- K1
- K2
- K3

Welche Leiter befinden sich zwischen: **-X3 und -Q2**

- L1
- N
- PE
- SLD
- K1
- K2
- K3

Welche Leiter befinden sich zwischen: **-X1 und -X2**

- L1
- N
- PE
- SLD
- K1
- K2
- K3

Welche Leiter befinden sich zwischen: **-X1 und -Q1**

- L1
- N
- PE
- SLD
- K1
- K2
- K3