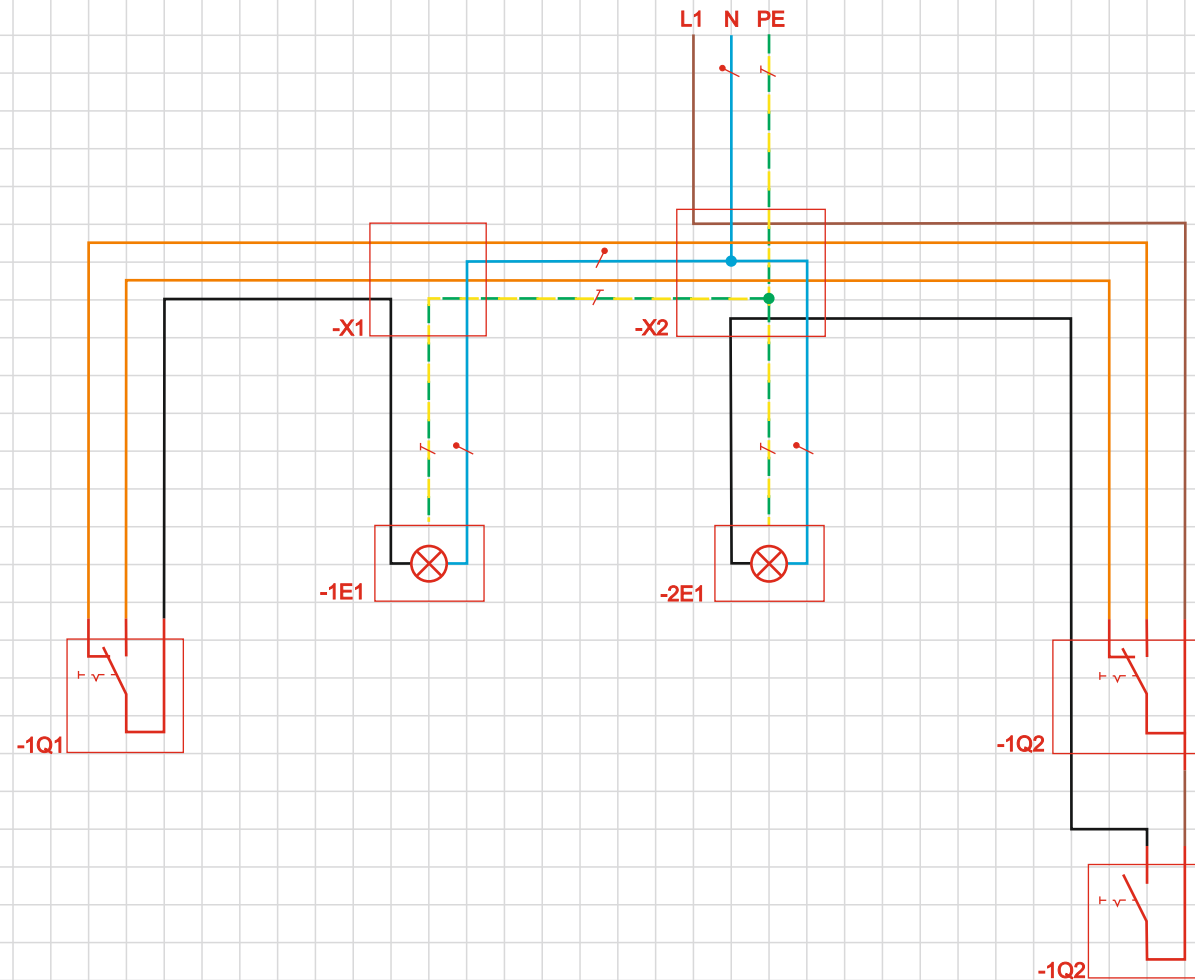


Stromlaufplan in zusammenhängender Darstellung

**Aufgabe:**

- Entwerfen Sie den Stromlaufplan in zusammenhängender Darstellung gemäß den Angaben im oben angeführten Übersichtsschaltplan. Fertigen Sie dazu eine Freihandskizze an.
- Zeichnen Sie aufgrund des Entwurfes auf auf ein vorbereitetes Formular den Stromlaufplan in entsprechender Form. Verwenden Sie dazu Lineal und/oder Schablone!
- Schreiben Sie die Leitungsarten und die Anzahl der Leiter zu den entsprechenden Abschnitten im Übersichtsschaltplan.
optional:
- Versuchen Sie im Labor diese Schaltung aufzubauen. Überprüfen Sie den Aufbau und nehmen Sie die Schaltung unter Aufsicht des Lehrpersonals in Betrieb!

Datum:

Klasse:

BearbeiterIn:

Titel:

Aus und Wechsel

Blattnr.: