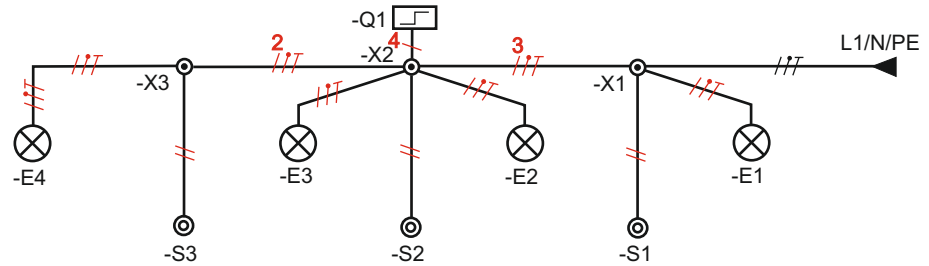



N-gesteuert, 3-Leiter-Schaltung

Aufgabe:

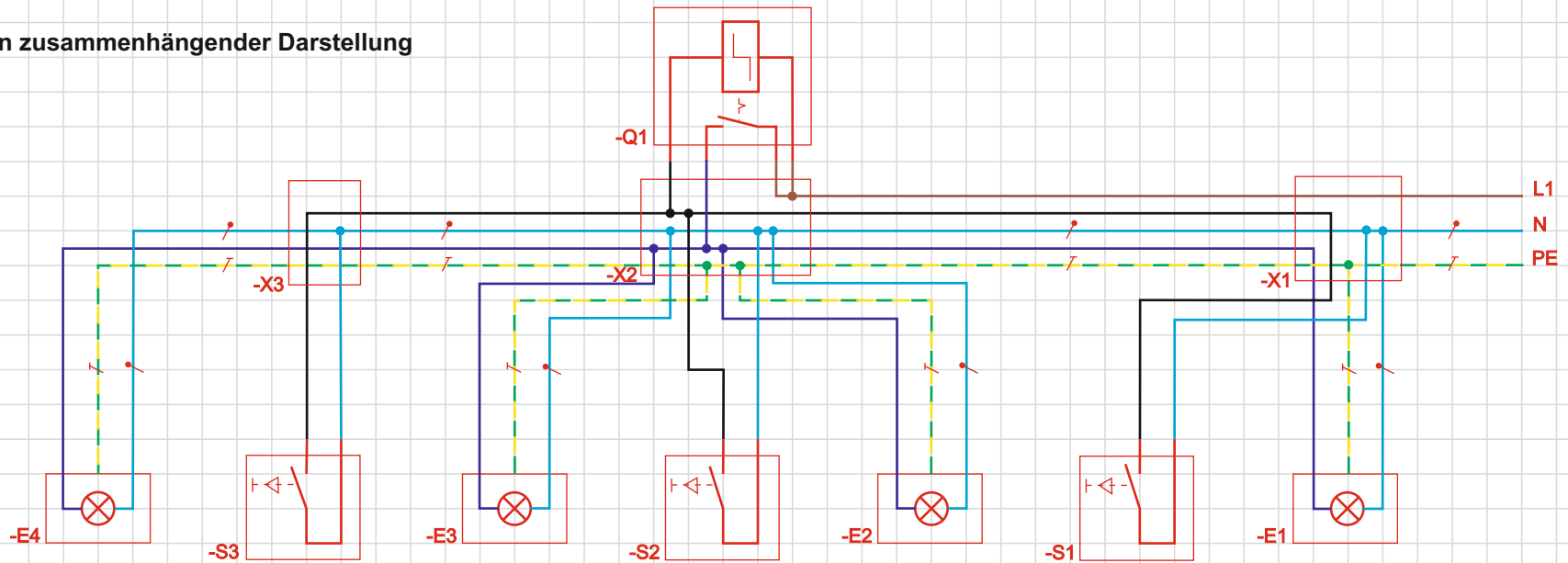1. Entwickeln Sie aus dem angeführten Übersichtsschaltplan den Stromlaufplan in zusammenhängender Darstellung.
2. Vervollständigen Sie den Übersichtsschaltplan mit den Adernzahlen.



Stromlaufplan in zusammenhängender Darstellung



Datum:	Klasse:	BearbeiterIn:	Titel:	Blattnr.:
--------	---------	---------------	--------	-----------