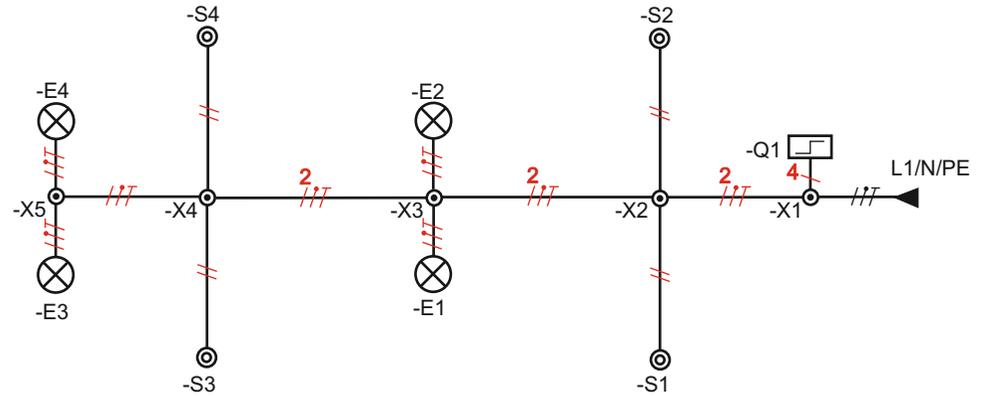


**N-gesteuert, 3-Leiter-Schaltung**

**Aufgabe:**

1. Entwickeln Sie aus dem angeführten Übersichtsschaltplan den Stromlaufplan in zusammenhängender Darstellung.
2. Vervollständigen Sie den Übersichtsschaltplan mit den Adernzahlen.



**Stromlaufplan in zusammenhängender Darstellung**

