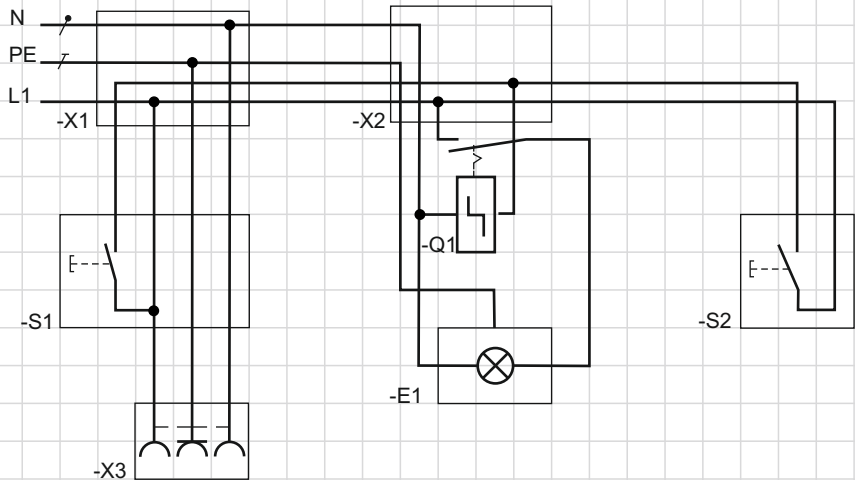
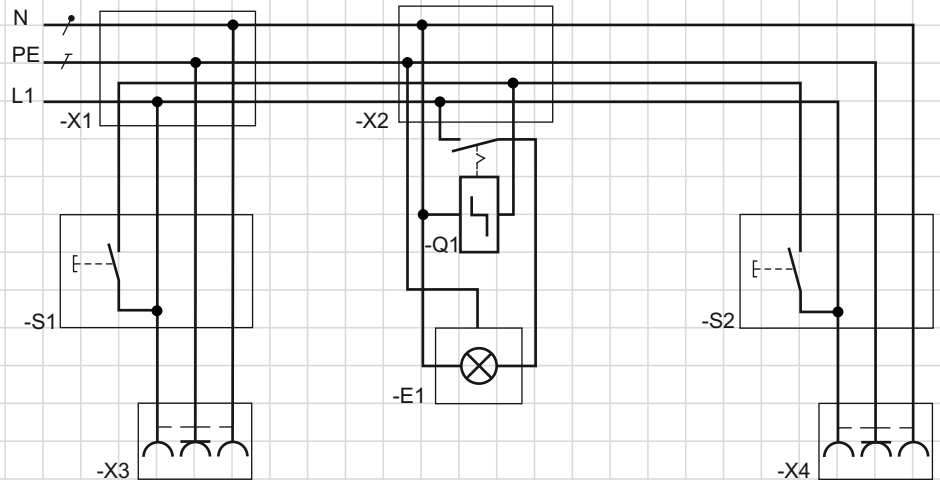


a) Stromlaufplan in zusammenhängender Darstellung



b) Stromlaufplan in zusammenhängender Darstellung



Aufgabe:

Kreuzen Sie die richtigen Leiter an:

Welche Leiter befinden sich zwischen: **-S1 und -X3**

- L1 N PE SSD K1 K2

Welche Leiter befinden sich zwischen: **-X2 und -S2**

- L1 N PE SSD K1 K2

Welche Leiter befinden sich zwischen: **-X1 und -X2**

- L1 N PE SSD K1 K2

Welche Leiter befinden sich zwischen: **-X1 und -S1**

- L1 N PE SSD K1 K2

SSD ... Schalter-Stromstoßschalter-Draht

Aufgabe:

Kreuzen Sie die richtigen Leiter an:

Welche Leiter befinden sich zwischen: **-S2 und -X4**

- L1 N PE SSD K1 K2

Welche Leiter befinden sich zwischen: **-X2 und -S2**

- L1 N PE SSD K1 K2

Welche Leiter befinden sich zwischen: **-X1 und -X2**

- L1 N PE SSD K1 K2

Welche Leiter befinden sich zwischen: **-X1 und -S1**

- L1 N PE SSD K1 K2

LSD ... Lampen-Stromstoßschalter-Draht

Datum:

Klasse:

BearbeiterIn:

Titel:

Stromstoßschaltung – Schaltungsanalyse

Blattnr.: