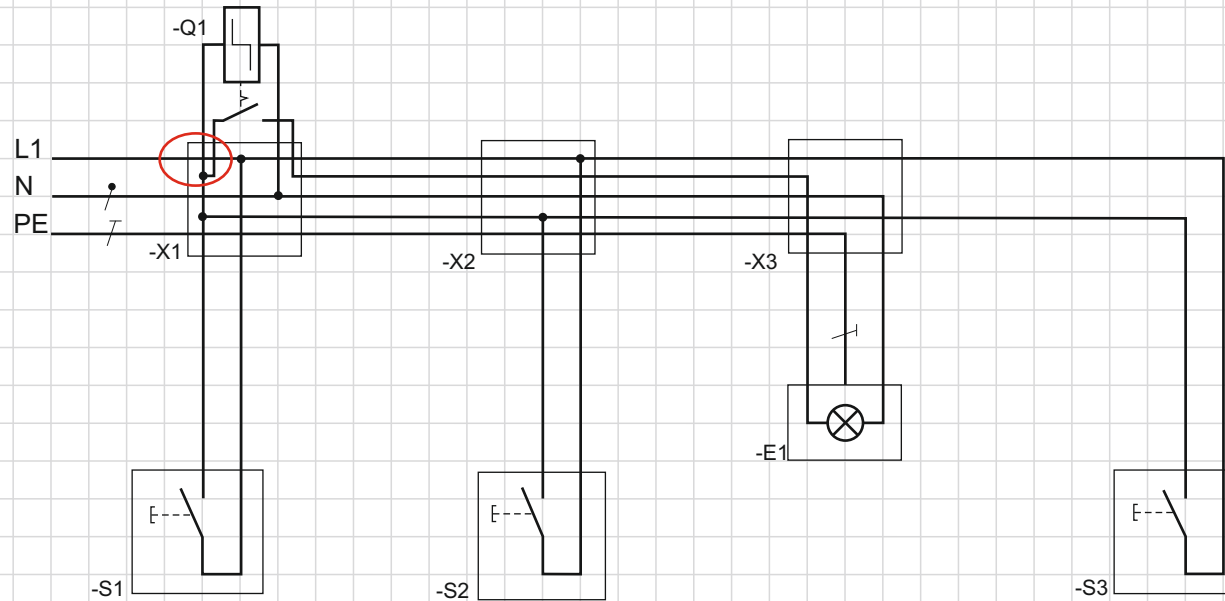


a)

Achtung: Der Entwurf des Stromlaufplanes enthält einen Zeichnungsfehler!



Aufgabe:

1. Kennzeichnen Sie im Stromlaufplan den Fehler durch Umrahmung.
2. Beschreiben Sie den Fehler und die Auswirkung des Fehlers auf die Funktionstüchtigkeit dieser Schaltung.

a) Fehler: Arbeitskontakt des Stromstoßschalters ist falsch angeschlossen

b) Auswirkung des Fehlers: Lampen leuchten nur, wenn einer der Taster gedrückt ist

Datum:

Klasse:

BearbeiterIn:

Titel:

Stromstoßschaltung – Fehleranalyse 1

Blattnr.: