
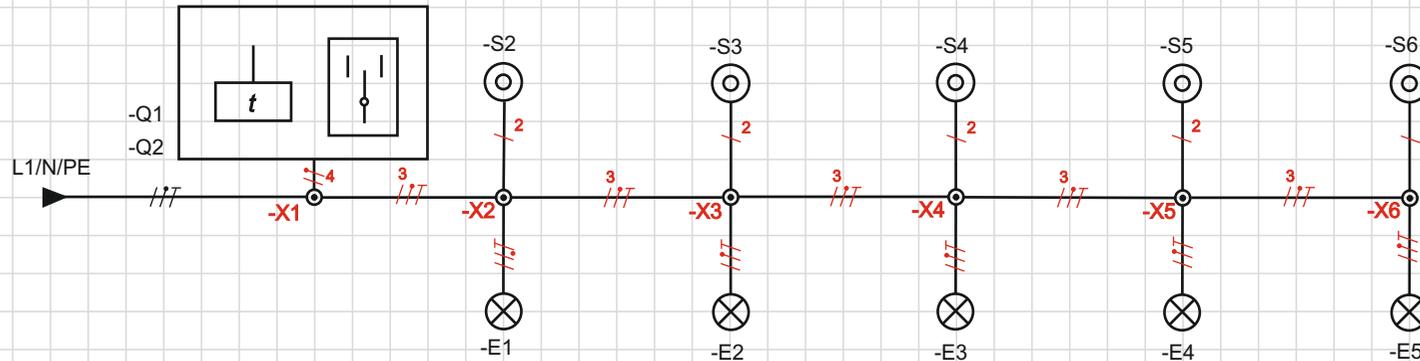


Übersichtsschaltplan

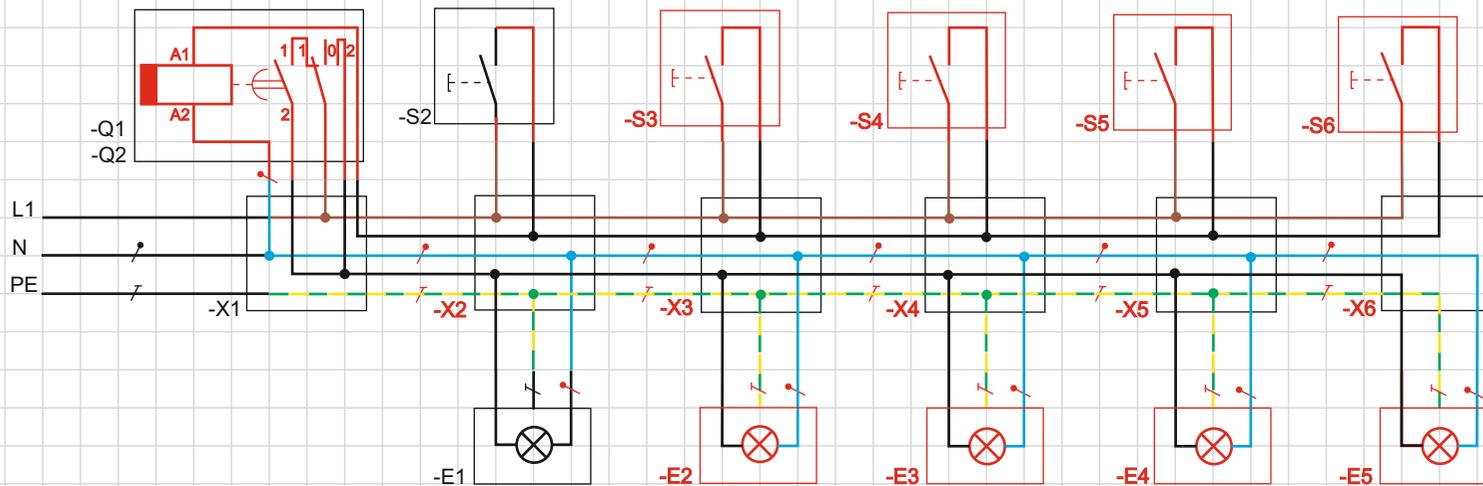

StromlaufplaninzusammenhängenderDarstellung



Aufgabe:

1. Vervollständigen Sie den Stromlaufplan in zusammenhängender Darstellung gemäß den Angaben im Übersichtsschaltplan.
2. Zeichnen Sie die Leitungssymbole zu den entsprechenden Abschnitten im Übersichtsschaltplan.

Datum:	Klasse:	BearbeiterIn:	Titel: Treppenhausschaltung–Übungsbeispiel	Blattnr.:
--------	---------	---------------	---	-----------