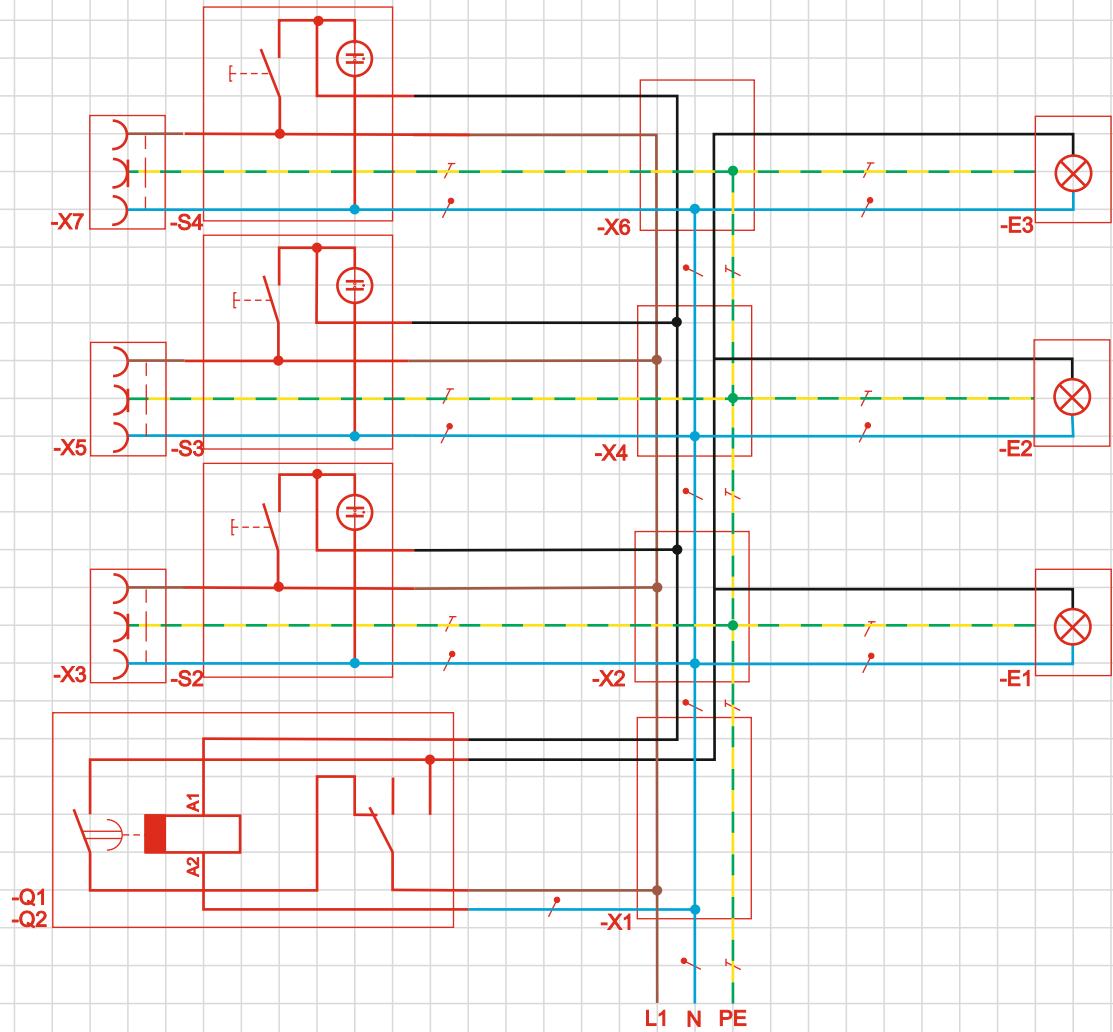


Alle Taster sind mit Orientierungslicht ausgestattet, das auch während der Einschaltzeit der Beleuchtung leuchtet.

Aufgabe:

1. Zeichnen Sie danach den Stromlaufplan in zusammenhängender Darstellung.
2. Vervollständigen Sie den Übersichtsschaltplan mit den Leitungssymbolen.

Stromlaufplan in zusammenhängender Darstellung



Datum:

Klasse:

BearbeiterIn:

Titel:

Blattnr.: