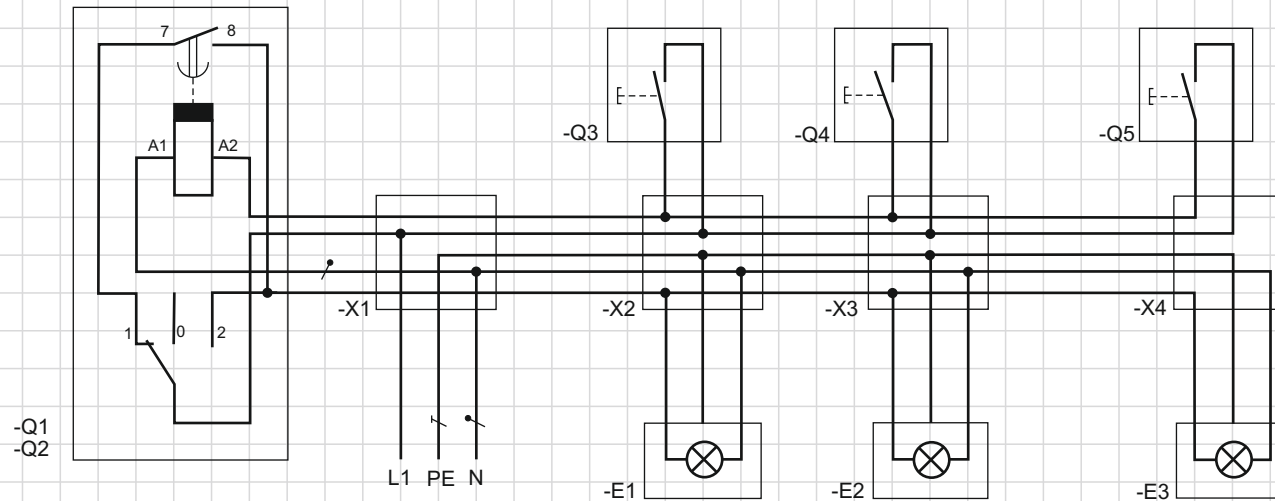


Stromlaufplan in zusammenhängender Darstellung

**Aufgabe:**

Kreuzen Sie die richtigen Leiter an:

Welche Leiter befinden sich zwischen: **-Q1/-Q2 und -X1**
 L1 N PE ALD ALD SAD SAD

 ALD ... Automat-Lampen-Draht
 SAD ... Taster-Automat-Draht
Welche Leiter befinden sich zwischen: **-X3 und -X4**
 L1 N PE ALD ALD SAD SAD
Welche Leiter befinden sich zwischen: **-X2 und -X3**
 L1 N PE ALD ALD SAD SAD
Welche Leiter befinden sich zwischen: **-X1 und -X2**
 L1 N PE ALD ALD SAD SAD

Datum:

Klasse:

BearbeiterIn:

Titel:

Treppenhusschaltung – Schaltungsanalyse 1

Blattnr.: