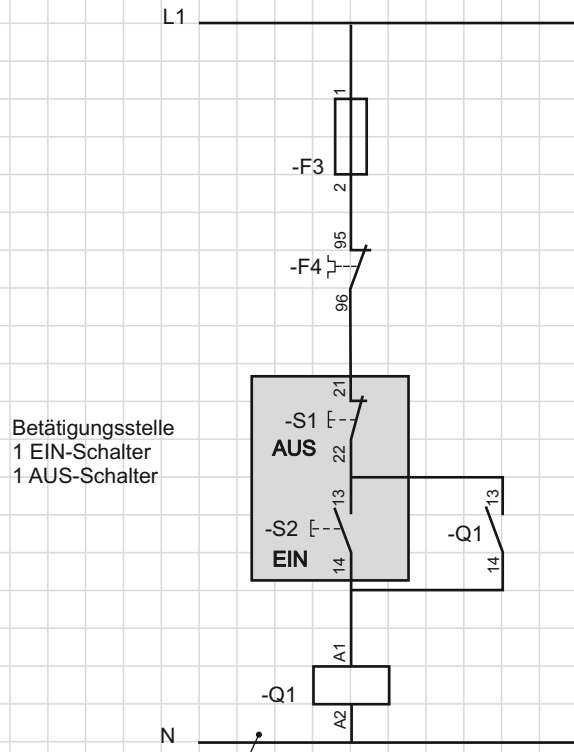
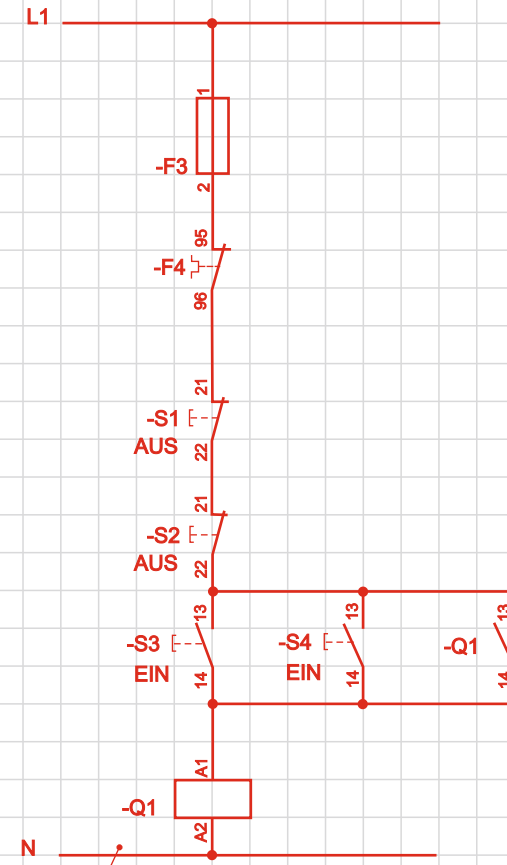


Selbsthaltung mit einer Betätigungsstelle



Selbsthaltung mit zwei Betätigungsstellen



Aufgabe:

1. Entwerfen Sie eine Schützsaltung, bei der von zwei Betätigungsstellen ein Schütz K1 geschaltet wird.
2. Tragen Sie alle Anschluss- und Betriebsmittelkennzeichnungen für die jeweiligen Betriebsmittel ein.

Datum:

Klasse:

BearbeiterIn:

Titel:
Selbsthaltung – Übung

Blattnr.: