
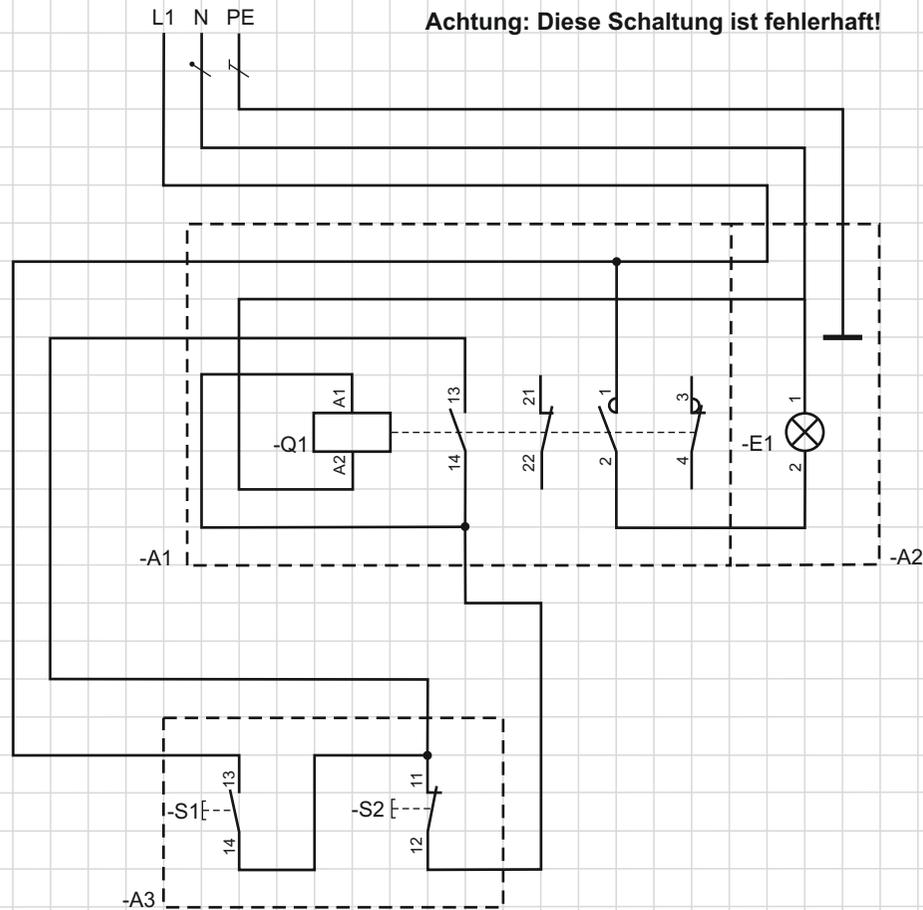


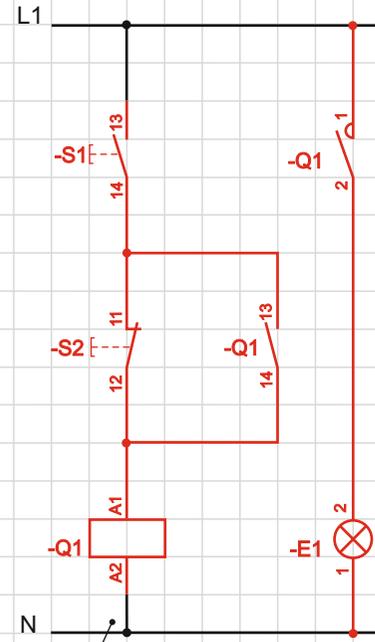
Stromlaufplan in zusammenhängender Darstellung



Stromlaufplan der fehlerhaften Schaltung



Stromlaufplan der korrigierten Schaltung

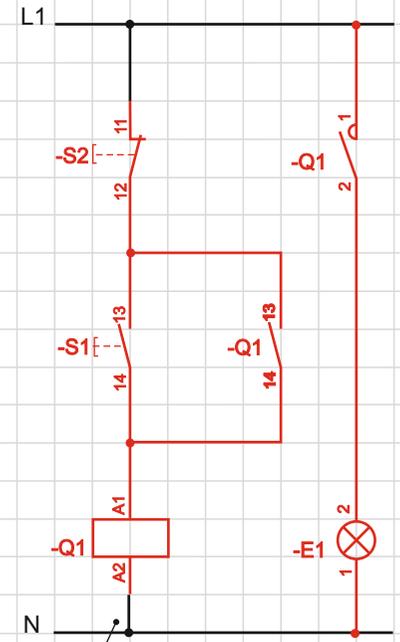

Wie wirkt sich der Fehler aus?

Nur solange S1 betätigt ist, bleibt Q1 eingeschaltet.

Aufgabe:

1. Zeichnen Sie die beiden Stromlaufpläne in aufgelöster Darstellung.
2. Beantworten Sie die Frage in Stichworten.

Datum:

Klasse:

BearbeiterIn:

Titel:

Selbsthaltung – Fehleranalyse

Blattnr.: