
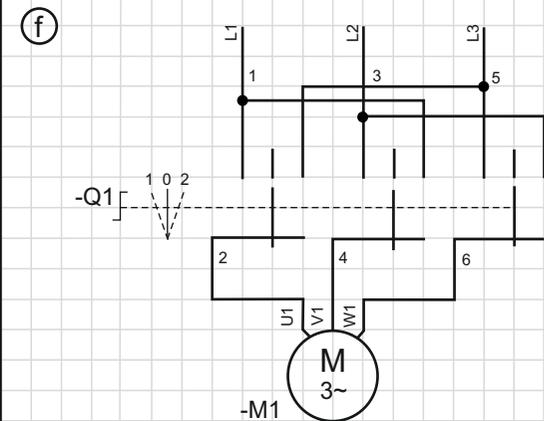
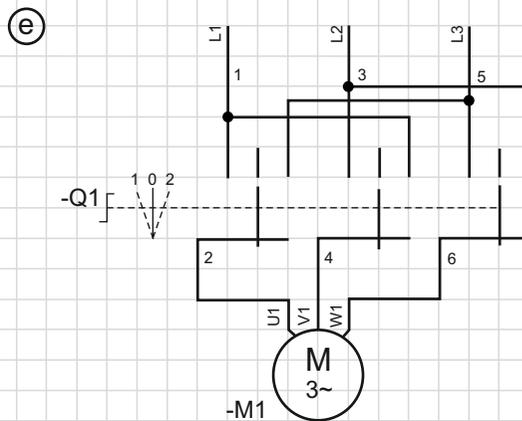


Schaltstellung 1: **Rechtslauf**
 Schaltstellung 2: **Linkslauf**

Schaltstellung 1: **Rechtslauf**
 Schaltstellung 2: **Rechtslauf**

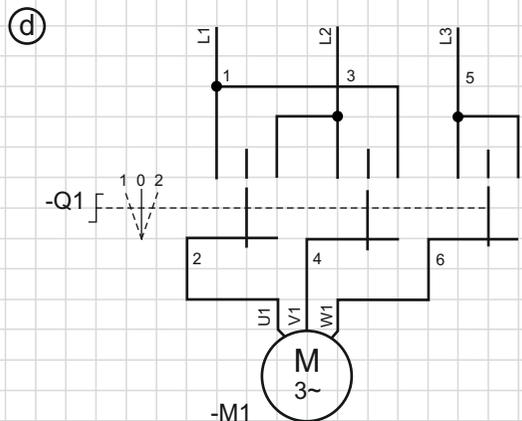Schaltstellung 1: **Rechtslauf**
 Schaltstellung 2: **Linkslauf**



Schaltstellung 1: **Rechtslauf**
 Schaltstellung 2: **Linkslauf**

Schaltstellung 1: **Rechtslauf**
 Schaltstellung 2: **Rechtslauf**

Schaltstellung 1: **Rechtslauf**
 Schaltstellung 2: **Rechtslauf**

Aufgabe:
 Bestimmen Sie die Drehrichtung und tragen Sie diese zu jeder Schaltstellung ein.

Datum: _____

Klasse: _____

BearbeiterIn: _____

Titel: **Wendeschalter – Analyse**

Blattnr.: _____