

**Aufgabe:**

Welche Schaltung des Hauptstromkreises einer Wendeschaltung ist geeignet?  
 Untersuchen Sie die einzelnen Schaltungen und kreuzen Sie die richtigen Lösungen an.

Datum:

Klasse:

BearbeiterIn:

Titel:

Wendeschützsaltung – Hauptstromkreis

Blattnr.: