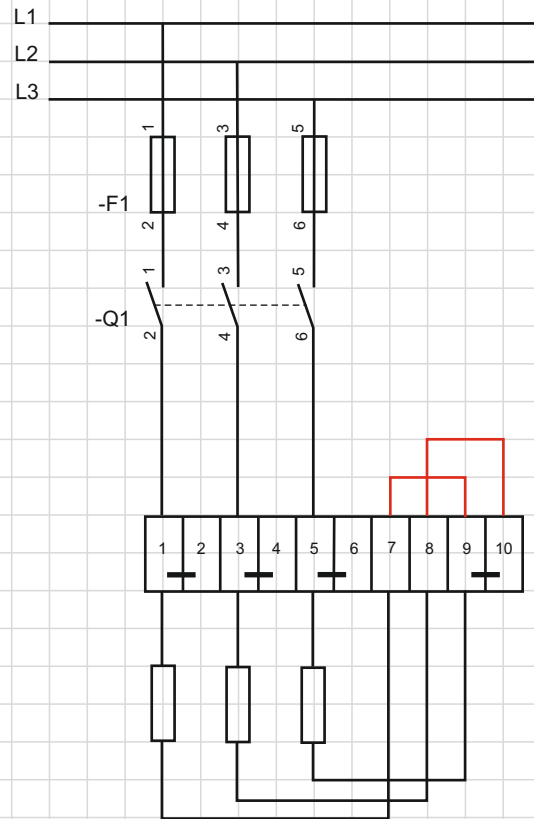



a)

Sternschaltung




b)

Dreieckschaltung

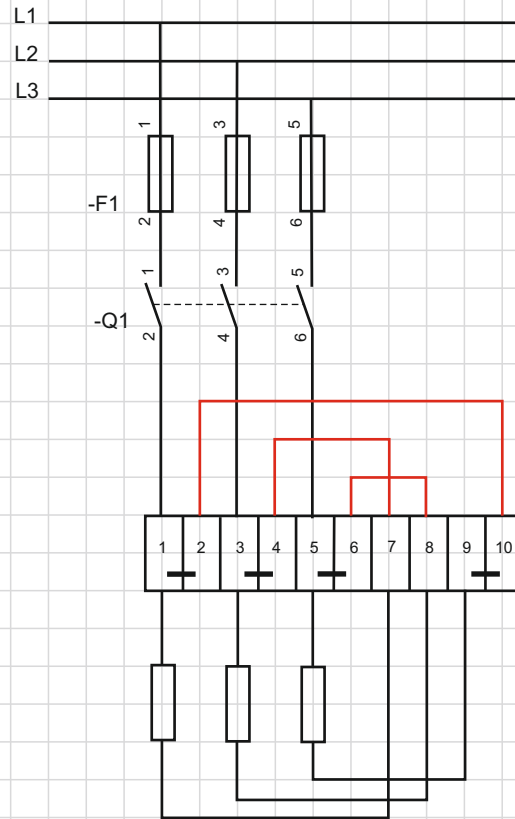

c)

Reihenschaltung an 400 V

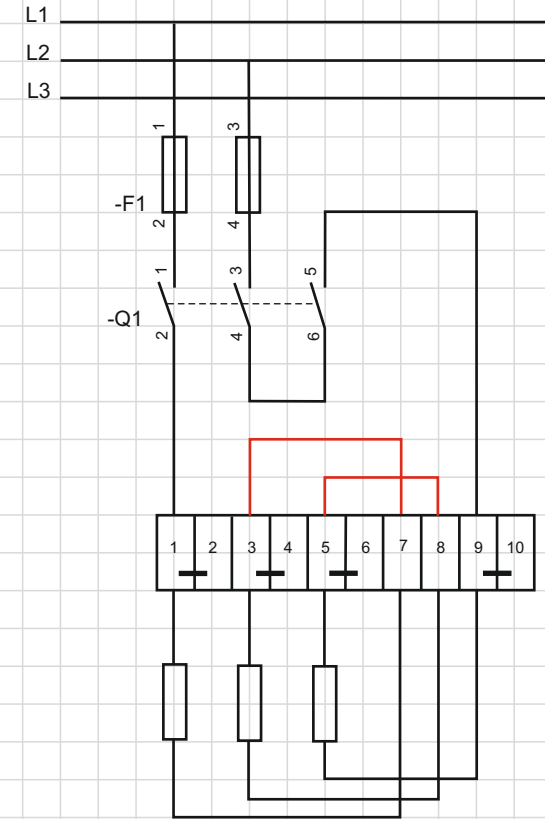**Aufgabe:**

Die Heizwiderstände sind für eine Strangspannung von 400 V ausgelegt.

Zeichnen Sie die Brücken an den Klemmleisten wie folgt:

a) Sternschaltung, b) Dreieckschaltung, c) Reihenschaltung an 400 V.

Datum:

Klasse:

BearbeiterIn:

Titel:

Widerstandsschaltungen 1

Blattnr.: