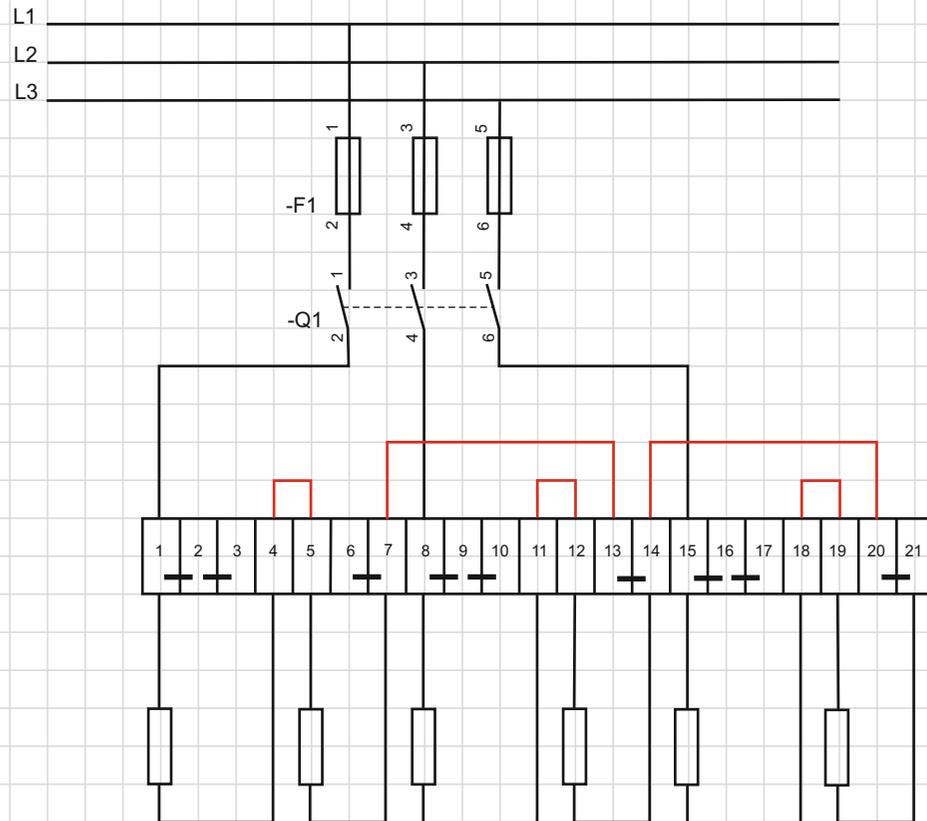



a)

Sternschaltung (2 Widerstände in Reihe)



b)

Dreieckschaltung (2 Widerstände parallel)

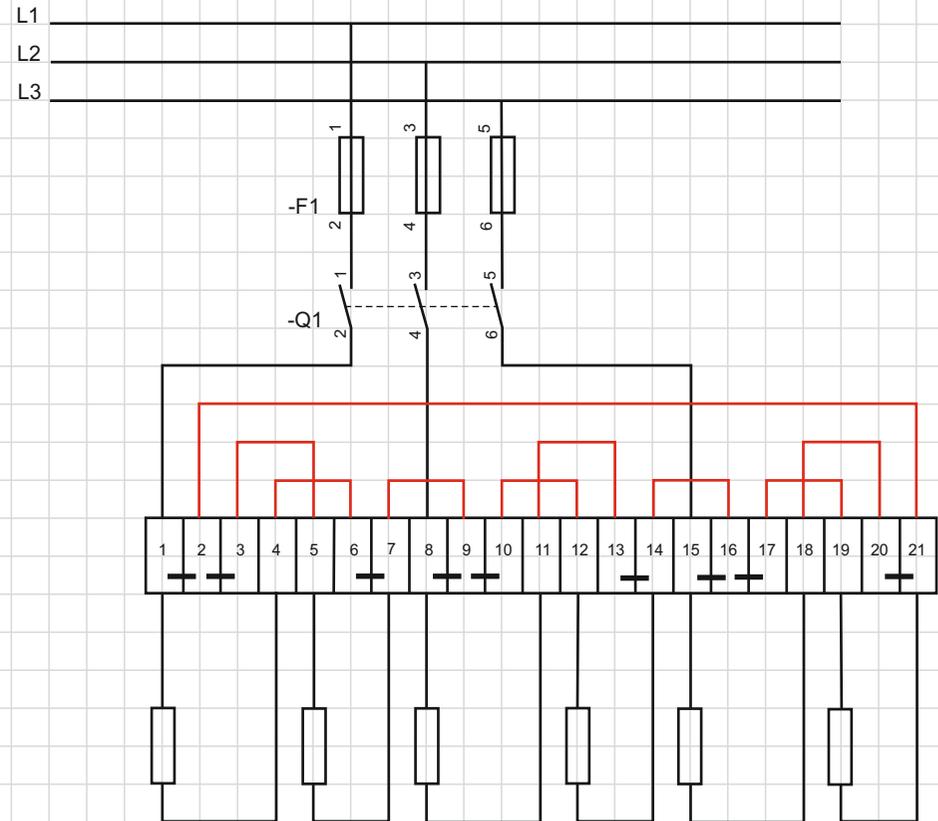**Aufgabe:**

Die Heizwiderstände sind für eine Strangspannung von 400 V ausgelegt.

Zeichnen Sie die Brücken an den Klemmleisten wie folgt:

a) Sternschaltung (2 Widerstände in Reihe),

b) Dreieckschaltung (2 Widerstände parallel).

Datum:

Klasse:

BearbeiterIn:

Titel:

Widerstandsschaltungen 2

Blattnr.: