



Aufgabe:
Entwickeln Sie unter Verwendung der Grundverknüpfungen die entsprechenden Digitalschaltungen.

Datum:

Klasse:

BearbeiterIn:

Titel:
Analog-Digital-Schaltungen

Blattnr.: