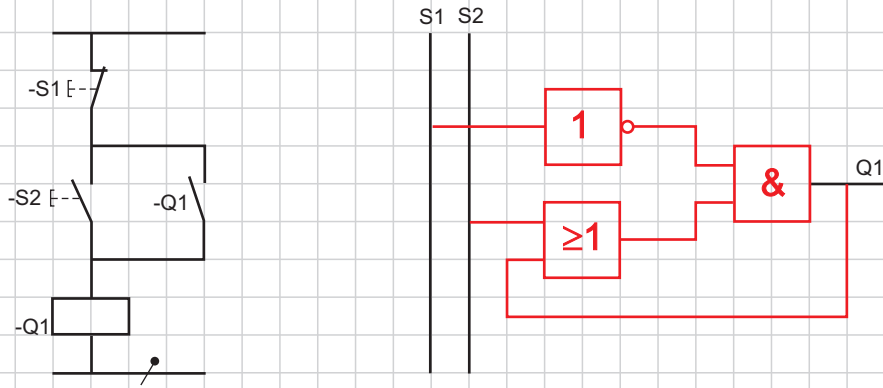



(a)

Selbsthaltung





(c)

Wendeschützschtaltung

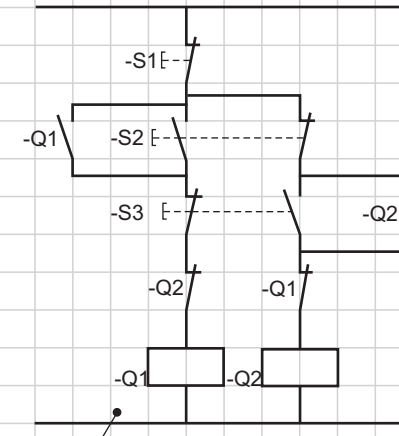

(b)

Schützverriegelung

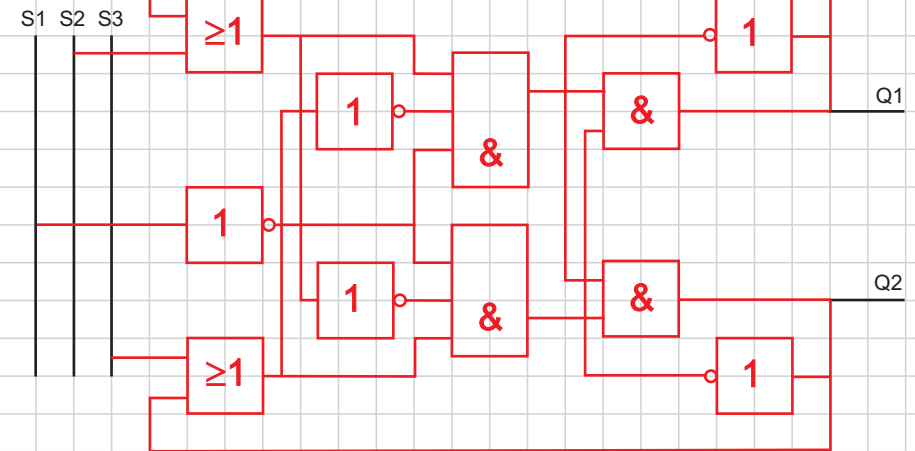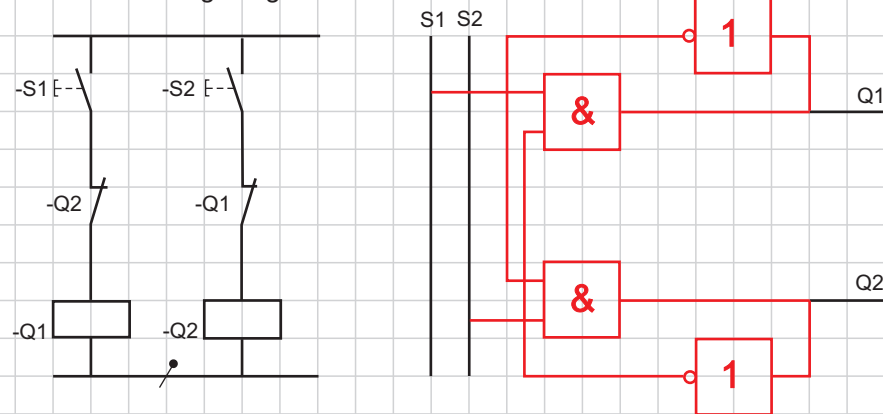

Aufgabe:
Entwickeln Sie unter Verwendung der Grundverknüpfungsglieder die entsprechenden Digitalschaltungen.