

a)

E1	E2	Z1	Z2	X
0	0	0	0	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	1
1	1	0	0	0

b)

E1	E2	Z1	Z2	X
0	0	0	1	1
0	1	0	0	0
1	0	0	0	0
1	1	1	0	1

c)

E1	E2	E3	Z1	Z2	Z3	X
0	0	0	1	0	1	1
0	0	1	1	0	1	1
0	1	0	1	0	1	1
0	1	1	1	0	1	1
1	0	0	0	1	0	1
1	0	1	1	0	1	1
1	1	0	0	1	1	0
1	1	1	1	0	1	1

Aufgabe:
Tragen Sie in den vorgesehenen Kästchen die jeweiligen Schaltzustände ein und vervollständigen Sie die Tabelle.