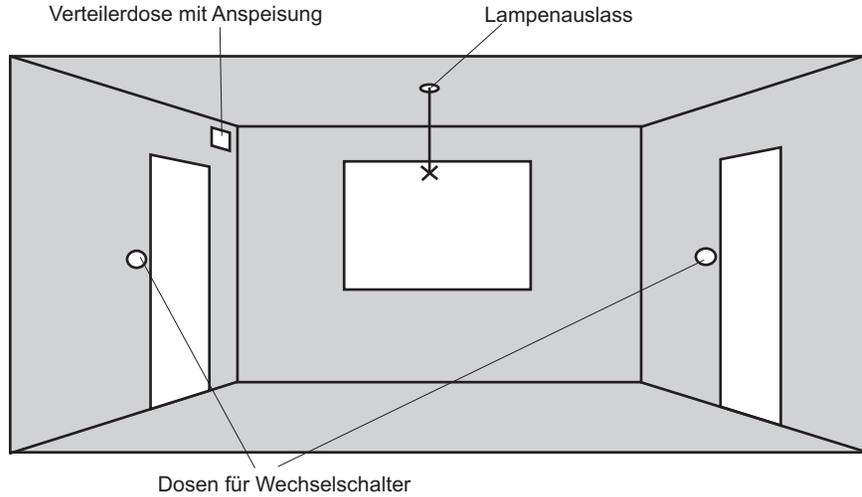



INFO

Lampenschaltungen – Wechselschaltung


3D-Ansichtsplan – Beispiel




Stromlaufplan in aufgelöster Darstellung

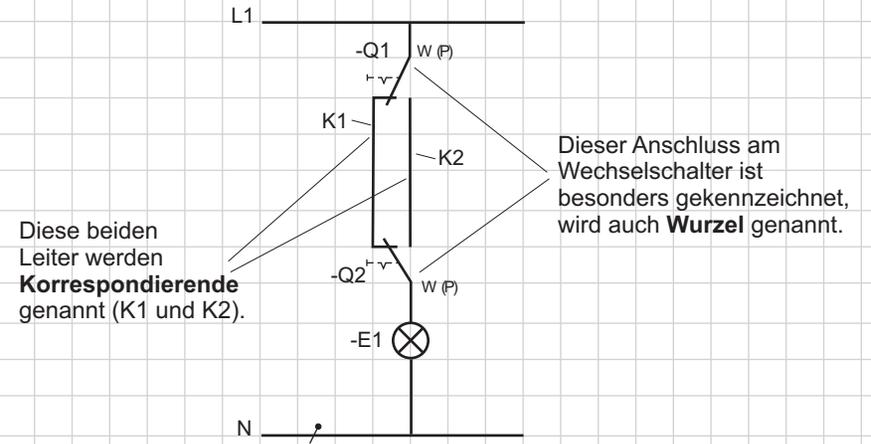


Installationsplan

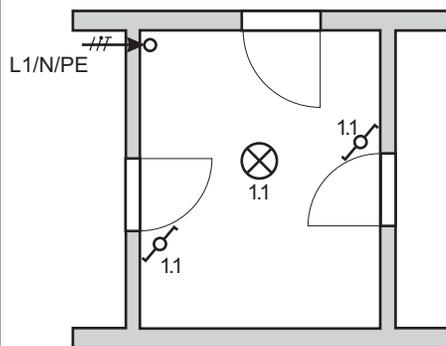

Übersichtsschaltplan

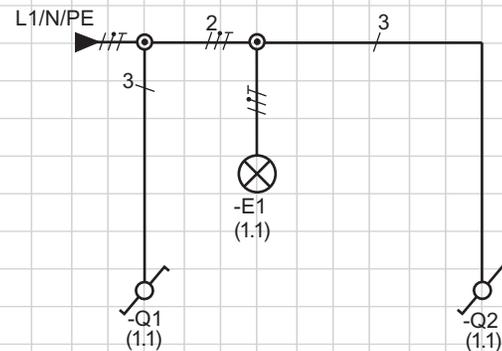

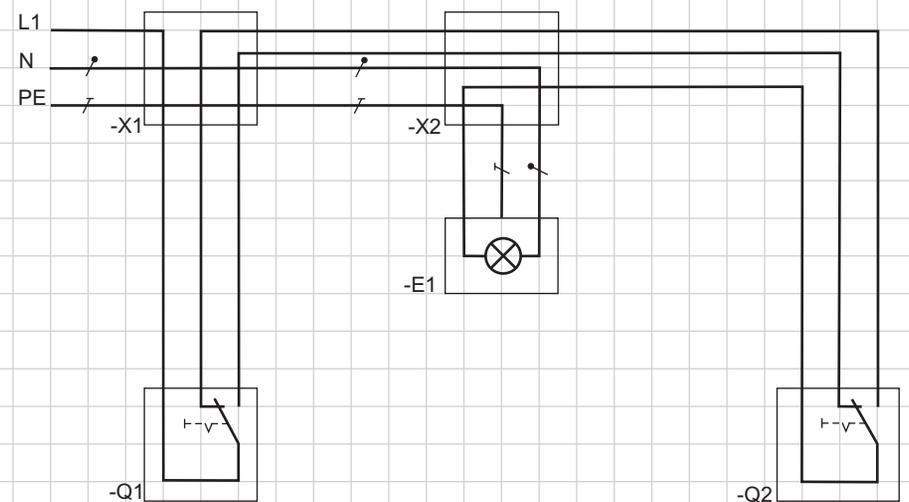Stromlaufplan in zusammenhängender Darstellung



Wechselschaltung:

Mit Hilfe einer Wechselschaltung ist es möglich, von zwei voneinander unabhängigen Betätigungsstellen eine Lampe oder Lampengruppe aus- bzw. einzuschalten.