
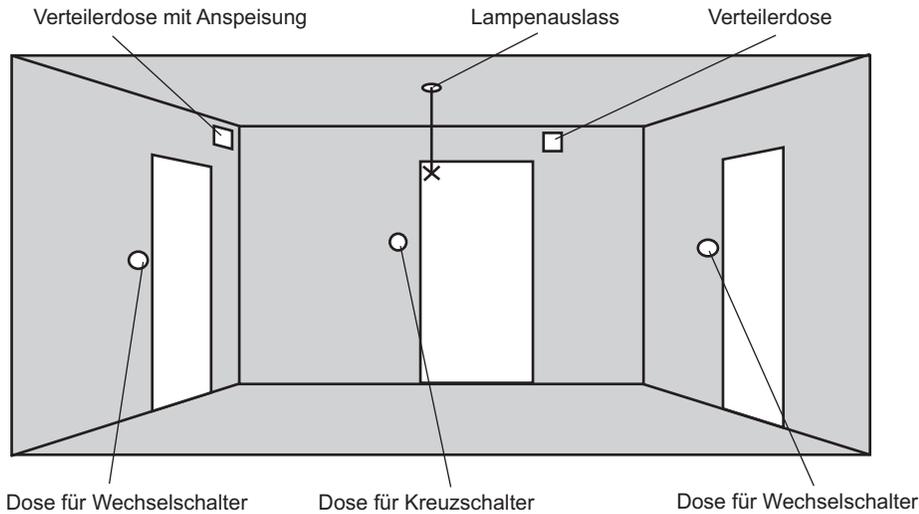


INFO Lampenschaltungen – Kreuzschaltung


3D-Ansichtsplan – Beispiel

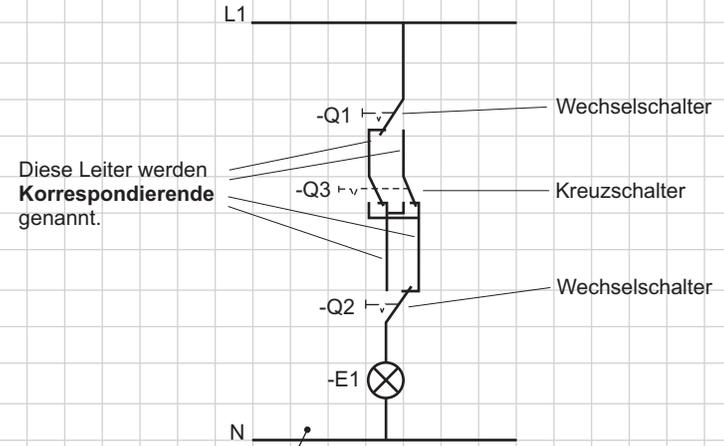


Stromlaufplan in aufgelöster Darstellung




Installationsplan

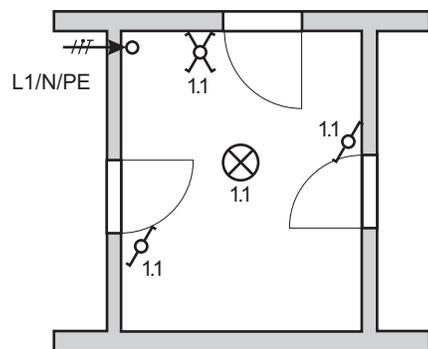

Übersichtsschaltplan

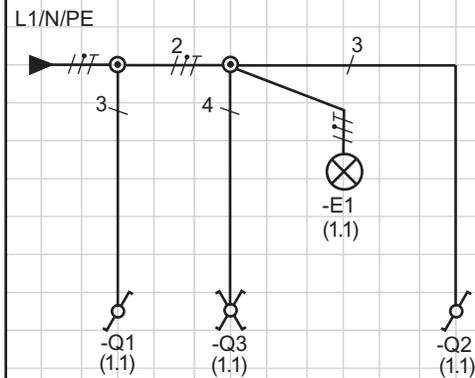

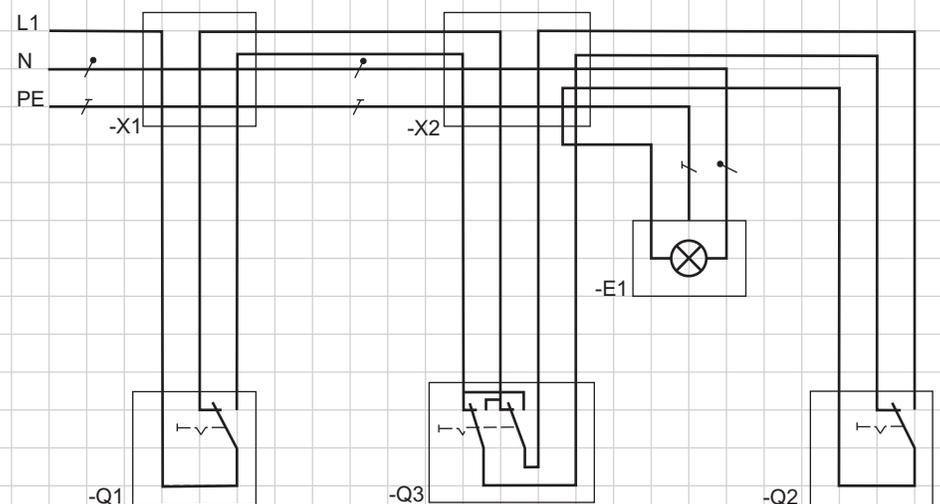Stromlaufplan in zusammenhängender Darstellung



Kreuzschaltung:

Mit ihrer Hilfe ist es möglich, von drei voneinander unabhängigen Betätigungsstellen eine Lampe oder Lampengruppe aus- bzw. einzuschalten.