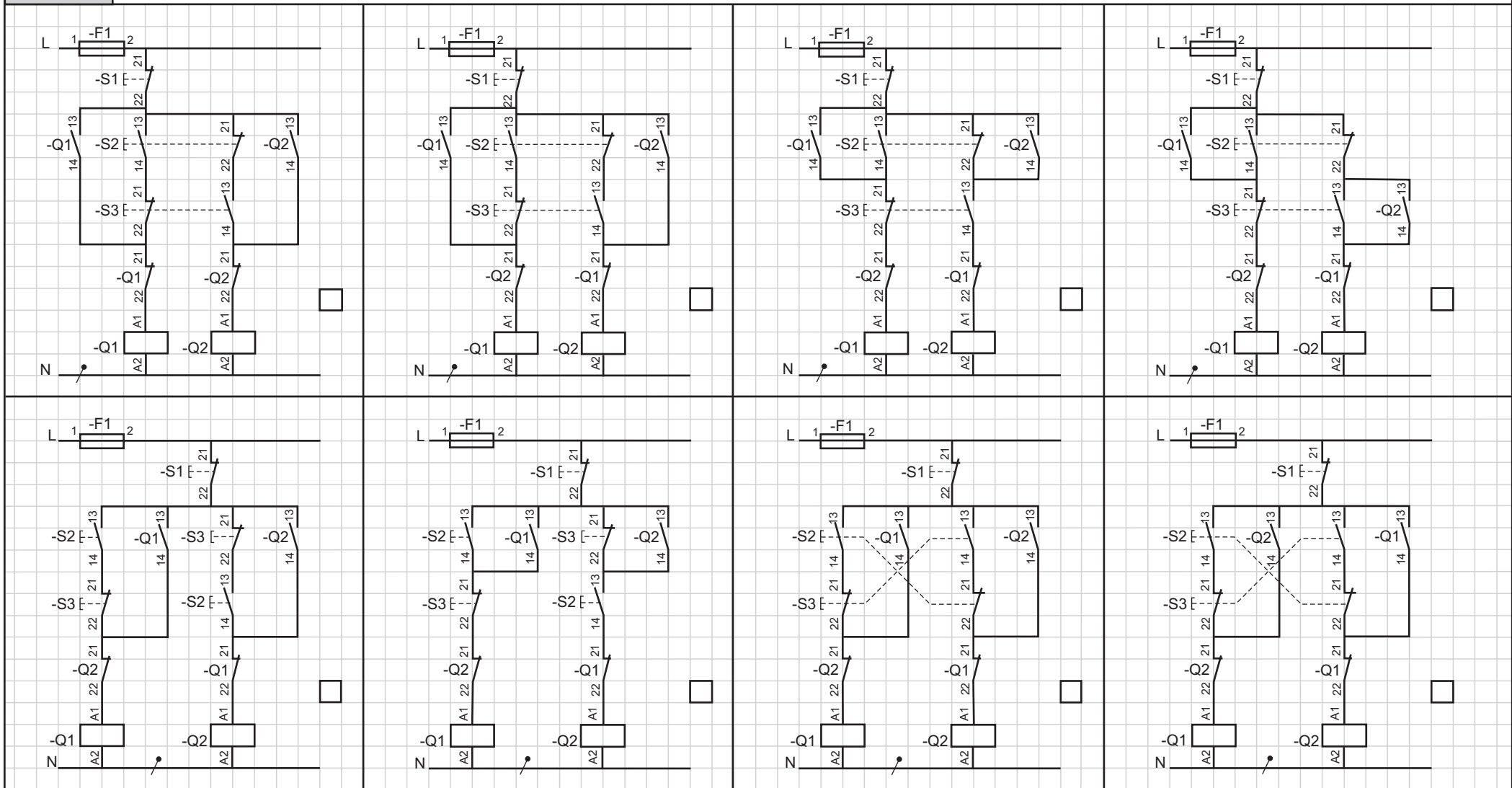


SA Schützsaltungen – Wendeschützsaltung



Aufgabe:

Welche Schaltung des Hilfsstromkreises einer Wendeschaltung ist geeignet?
 Untersuchen Sie die einzelnen Schaltungen und kreuzen Sie die richtigen Lösungen an.









Datum:

Klasse:

BearbeiterIn:

Titel:
 Wendeschützsaltung – Hilfsstromkreis

Blattnr.:

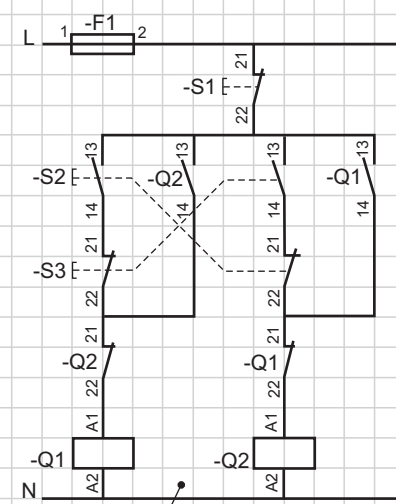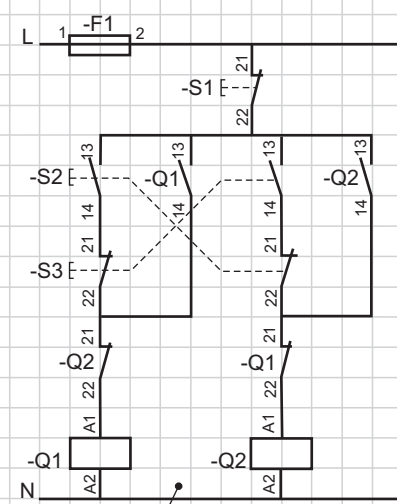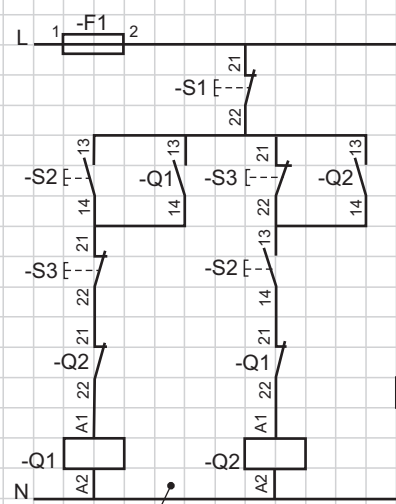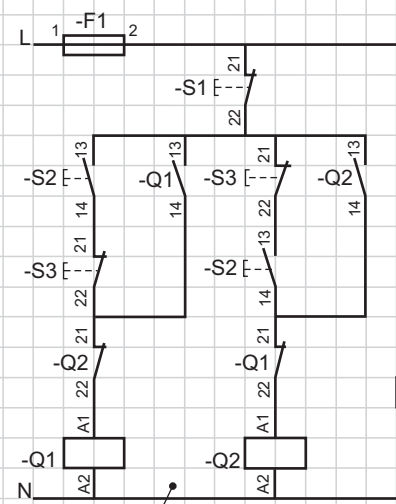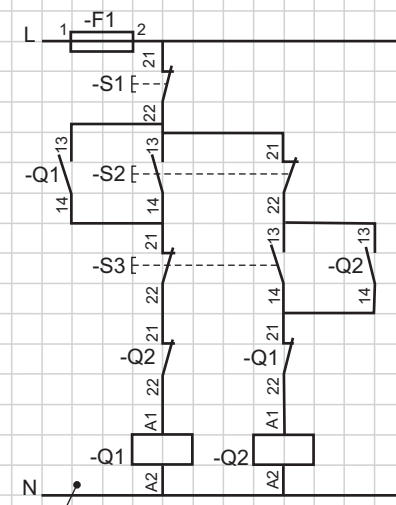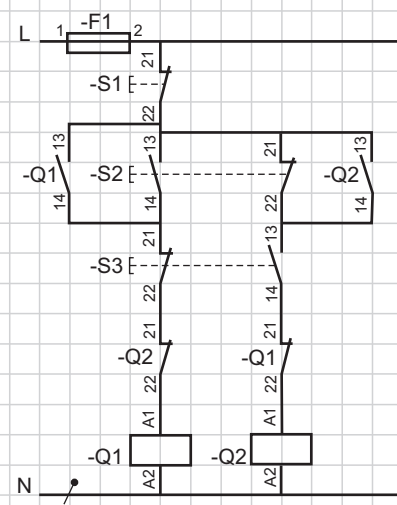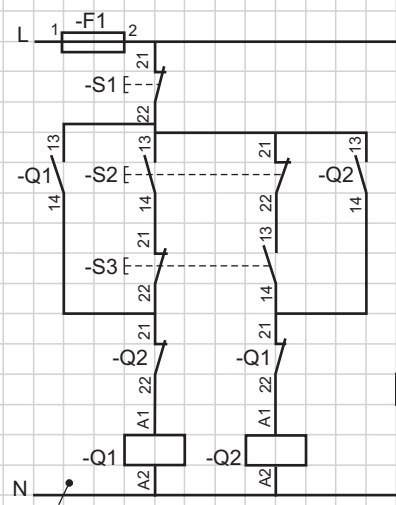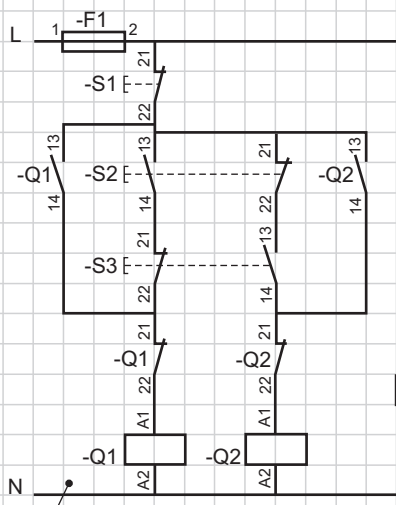

Aufgabe:

Welche Schaltung des Hilfsstromkreises einer Wendeschaltung ist geeignet?
 Untersuchen Sie die einzelnen Schaltungen und kreuzen Sie die richtigen Lösungen an.

Datum:

Klasse:

BearbeiterIn:

Titel:
 Wendeschützschtaltung – Hilfsstromkreis

Blattnr.: